

大幅提高48 V至12 V 调节第一级的效率

Alexandr Ikriannikov, 研究员
Laszlo Lipcsei, 产品应用总监

摘要

48 V配电在数据中心和通信应用中很常见,有许多不同的解决方案可将48 V降压至中间电压轨。最简单的方法可能是降压拓扑,它可以提供高性能,但功率密度往往不足。使用耦合电感升级多相降压转换器可以大幅提高功率密度,这种方案与先进的替代方案不相上下,同时保持了巨大的性能优势。多相耦合电感的绕组之间反向耦合,因而各相电流中的电流纹波可以相互抵消。这种优势可以用来换取效率的改善,或者尺寸的减小和功率密度的提高等。本文介绍了一个示例,其磁元件的体积和重量只有原来的1/4,使得1.2 kW解决方案符合1/8砖的行业标准尺寸,并且峰值效率高于98%。本文还重点讨论了如何根据耦合电感的品质因数(FOM)优化48 V拓扑。专注于DC-DC转换领域的工程师将会对此感兴趣。

引言

48 V配电轨通常会降压至某个中间电压,往往是12 V或更低,然后不同的本地负载点稳压器直接向不同负载提供各种不同的电压。对于48 V至12 V降压调节器,首选之一是多相降压转换器(图1)。这种解决方案提供稳压 V_O 和快速瞬态性能,很容易实现且成本较低。对于几百瓦到>1 kW的功率范围,可以考虑四相并联。然而,高效率通常是一个优先考虑因素,与12 V甚至5 V输入的较低电压应用相比,48 V转换器为了保持低开关损耗,开关频率通常相对较低。这会在“伏特×秒”方面对磁元件造成双重损害,因为已经很明显的电压也会作用相对较长的时间。因此,与较低电压应用相比,48 V的磁元件通常体积较大,并使用多匝绕组来承受显著提高的“伏特×秒”。48 V降压转换器仍然可以实现高效率,但整体尺寸通常相当大,其中电感占据了大部分体积。

基本48 V至12 V ~1 kW降压转换器具有四相,使用6.8 μ H分立电感,开关频率为200 kHz。这四个电感是目前最大和最高的元件,占解决方案体积的大部分。本文的目标是保持或提高此初始设计所实现的高效率,但显著减小磁元件的尺寸。

常规降压转换器各相的电流纹波可由公式1求出,其中占空比为 $D = V_O/V_{IN}$, V_O 为输出电压, V_{IN} 为输入电压, L 为电感值, F_s 为开关频率。

$$dI_{L_{DL}} = \frac{V_{IN} - V_O}{L} \times \frac{D}{F_s} \quad (1)$$

 


图1. 使用分立电感的四相降压转换器。

用漏感为 L_k 且互感为 L_m 的耦合电感¹⁻⁷代替分立电感(DL), CL (耦合电感)中的电流纹波可表示为公式2。⁶ FOM表示为公式3, 其中 N_{ph} 为耦合相数, ρ 为耦合系数(公式4), j 为运行指数, 仅定义占空比的适用区间(公式5)。

$$dIL_{CL} = \frac{V_{IN} - V_O}{L_k} \times \frac{D}{F_S} \times \frac{1}{FOM(D, N_{ph}, \rho, k)} \quad (2)$$

$$FOM = \frac{\left(1 + \frac{\rho}{\rho + 1} \times \frac{1}{N_{ph} - 1}\right)}{1 - \left[\frac{(N_{ph} - 2 \times j - 2) + \frac{j \times (j + 1)}{N_{ph} \times D}}{N_{ph} \times D \times \frac{(N_{ph} - 2 \times j - 1) + j \times (j + 1)}{N_{ph} \times (1 - D)}} \right] \times \frac{\rho}{N_{ph} - 1}} \quad (3)$$

$$\rho = \frac{L_m}{L_k} \quad (4)$$

$$j = \text{floor}(D \times N_{ph}) \quad (5)$$

CL考虑因素

改进的第一步是针对耦合系数 L_m/L_k 的几个实际合理值绘制 $N_{ph} = 4$ 的FOM曲线（图2）。红色曲线 $L_m/L_k = 0$ 表示分立电感的FOM = 1基线。已经证明，漏感非常低的陷波CL（NCL）结构一般能实现非常高的 L_m/L_k ，因此FOM值也很高。^{8,9}然而，虽然在理想情况下目标占空比正好位于第一陷波 $D = 12 \text{ V}/48 \text{ V} = 0.25$ ，但有必要考虑 V_{in} 和 V_o 的某个范围。有时候，标称 V_{in} 可以是48 V或54 V加上一些容差， V_o 可以调整为远离12 V，等等。如果占空比在 $D = 0.25$ 附近的某个范围内变化，为使电流纹波始终受到抑制，应选择具有相当大漏感的典型CL设计，而不是NCL，但FOM值仍然相当大。假设 $L_m/L_k > 4$ ，与DL基线相比，减小CL中的电感值可能使图2中的FOM提高约6倍。减少能量存储会直接影响所需的磁元件体积。因此，将 $DL = 6.8 \mu\text{H}$ 降低为 $CL = 1.1 \mu\text{H}$ 应有利于减小尺寸。

 


图2. 针对一些不同 L_m/L_k 值，4相CL的FOM与占空比D的函数关系。突出显示了目标区域。

 


图3. $DL = 6.8 \mu\text{H}$ 和 $CL = 4 \times 1.1 \mu\text{H}$ （ $V_{in} = 48 \text{ V}$ 且 $F_s = 200 \text{ kHz}$ ）时的电流纹波与 V_o 的函数关系。突出显示了目标区域。

图3显示了相应的电流纹波，比较了 $V_{in} = 48 \text{ V}$ 和 $F_s = 200 \text{ kHz}$ 条件下的基线设计 $DL = 6.8 \mu\text{H}$ 与建议的4相 $CL = 4 \times 1.1 \mu\text{H}$ （ $L_m = 4.9 \mu\text{H}$ ）。在目标区域中，CL的电流纹波与DL的电流纹波相似或更小。这意味着所有电路波形的均方根相似，传导损耗也相似。相同 F_s 时的相同纹波还意味着开关损耗、栅极驱动损耗等也相同，因此这两种解决方案的效率应该非常相似（假设DL和CL电感损耗的贡献相似，这是唯一的区别）。

 


图4. 四个 $DL = 6.8 \mu\text{H}$ 电感（上方）被替换为 $CL = 4 \times 1.1 \mu\text{H}$ （下方），体积减小到原来的1/4。

 


图5. 48 V至12 V调节第一级。元件放置在PCB正面的1/4砖轮廓内。将所有~1 mm元件移至底部：1/8砖。

图4显示了设计的 $CL = 4 \times 1.1 \mu\text{H}$ ，其取代了四个 $DL = 6.8 \mu\text{H}$ 电感。⁵每个DL的尺寸为 $28 \text{ mm} \times 28 \text{ mm} \times 16 \text{ mm}$ ，假设它们彼此间隔0.5 mm，那么尺寸为 $56.5 \text{ mm} \times 18 \text{ mm} \times 12.6 \text{ mm}$ 的4相CL可使磁元件体积减小到原来的1/4。图5显示了完整的1.2 kW 48 V至12 V调节解决方案，PCB单面上的元件位于1/4砖轮廓内。CL尺寸和封装经过专门设计，两个CL元件可以安放在行业标准四分之一砖尺寸内。将所有~1 mm元件（FET、控制器IC、陶瓷电容等）放置在PCB底部，从而实现1/8砖尺寸的1.2 kW解决方案。

性能改善

当 $DL = 6.8 \mu\text{H}$ 电感变为 $CL = 4 \times 1.1 \mu\text{H}$ 时，电感中的电流摆率限制也改善了6倍，这有助于改善瞬态性能。除此之外，尽管磁元件总体积减少到原来的1/4，但100°C时的电感饱和额定值提高了约2倍。

图6显示了建议的 $V_{\text{IN}} = 48 \text{ V}$ 解决方案（输出 $V_0 = 12 \text{ V}$ ）的瞬态性能。正如所料，对于变化的负载电流，反馈将输出电压调节至预设值，同时补偿输入电压的任何变化。

 


图6. 75 A负载阶跃下 $V_0 = 12 \text{ V}$ 输出($CL = 4 \times 1.1 \mu\text{H}$)时的瞬态性能。

所实现的效率如图7所示，它可能是首要的性能参数。它与先进的行业解决方案进行了比较：48 V至12 V（固定4:1降压）LLC，初级侧和次级侧均有矩阵变压器和GaN FET。¹⁰所实现的满载效率为97.6%，而基准效率为96.3%。这意味着在全功率下损耗减少16.6 W，建议的解决方案实现了1.6倍的改进。当效率已经如此之高时，损耗要降低如此大的幅度通常很难实现。

尺寸和效率之间的权衡当然是可能的。图8比较了 $CL = 4 \times 1.1 \mu\text{H}$ （磁元件尺寸减小到DL的1/4）和更大的 $CL = 4 \times 3 \mu\text{H}$ （电感器体积仅减小到DL的1/2）的效率。物理尺寸较大的 $CL = 4 \times 3 \mu\text{H}$ 具有较高的漏感 $L_k = 3 \mu\text{H}$ 和较大的互感 $L_m = 10 \mu\text{H}$ 。这使得 F_s 可以轻松降低至110 kHz，从而大幅提升整个负载范围内的效率。

 


图7. 与1/8砖尺寸的先进48 V至12 V解决方案的效率比较。

 


图8. 使用耦合电感的建议48 V至12 V解决方案的效率与尺寸权衡。

结语

利用耦合电感的优势，48 V至12 V解决方案将磁元件总尺寸减小到基本分立电感的1/4，以行业标准的1/8砖尺寸实现了1.2 kW功率。在磁元件尺寸减小4倍的同时，它保持了出色的效率性能，瞬态电感电流摆率提高了6倍，电感 I_{sat} 额定值提高了2倍。

与同样尺寸的业界先进48 V至12 V解决方案相比，它在全功率下的损耗降低了约1.6倍。如果磁元件尺寸的减小幅度可以不那么大，效率还能进一步提高。

同时，建议的解决方案提供出色的稳压输出，可直接放在客户母板上，并利用标准硅FET进一步优化成本。与之相比，采用全GaN FET的非稳压4:1 LLC是作为单独模块制造的，并使用具有多层、敏感布局和嵌入式矩阵变压器的专用PCB。

整体性能改善体现了ADI耦合电感专利IP的优势，我们很高兴将其提供给众多客户用于DC-DC应用。

参考资料

¹ Aaron M. Schultz和Charles R. Sullivan。“带耦合感应绕组的电压转换器及相关方法。”美国专利6,362,986，2001年3月。

² Jieli Li。“DC-DC转换器中的耦合电感设计。”硕士论文，2001年，达特茅斯学院。

³ Pit-Leong Wong、Peng Xu、P. Yang和F. C. Lee。“采用耦合电感的交错VRM的性能改进。”《IEEE电源电子会刊》，第16卷第4期，2001年7月。

⁴ Yan Dong。“负载点应用中多相耦合电感降压转换器的研究。”博士论文，2009年，美国弗吉尼亚理工学院暨州立大学。

⁵ Alexandr Ikriannikov。“漏感控制得到改进的耦合电感。”美国专利8,102,233，2009年1月。

⁶ Alexandr Ikriannikov和Di Yao。“解决耦合电感中的铁损问题。”Electronic Design News，2016年12月，

⁷ Alexandr Ikriannikov。“耦合电感的基础知识和优势。”ADI公司，2021年。

⁸ Alexandr Ikriannikov。“多相DC-DC应用中磁元件的演变和比较。”IEEE应用电源电子会议，2023年3月。

⁹ Alexandr Ikriannikov和Di Yao。“采用多相磁元件的转换器：TLVR与CL和新型优化结构之比较。”PCIM Europe，2023年5月。

¹⁰ “EPC9174-评估板。”Efficient Power Conversion Corporation。

作者简介

Alexandr Ikriannikov是ADI公司通信和云电源团队的研究员。他于2000年获得加州理工学院电气工程博士学位，在那里他跟随Cuk博士学习电力电子学。他开展了多个研究生项目，从AC/DC应用的功率因数校正到适用于火星探测器的15 V至400 V DC/DC转换器。研究生毕业后，他加入Power Ten，重新设计和优化大功率AC/DC电源，然后在2001年加入Vолterra Semiconductor，专注于低压大电流应用和耦合电感器。Vолterra于2013年被Maxim Integrated收购，Maxim Integrated现在是ADI公司的一部分。目前，Alexandr是IEEE的高级会员。他拥有60多项美国专利，还有多项专利正在申请中，并撰写发表了多篇电力电子技术论文。

Laszlo Lipcsei是ADI公司通信和云电源团队的总监。他拥有布加勒斯特理工大学自动化和计算机工程硕士学位。他于2000年加入O2Micro，专注于电源转换和电池管理IC的定义和开发工作。2015年，Laszlo加入Maxim Integrated研发团队，率领团队开展软件定义电池的定义和系统开发。他的团队还开发了无线BMS概念验证电池组，并在2020年CES展会上进行了展示。自2020年初以来，他一直专注于多相和48 V电源转换架构开发。Laszlo拥有50多项专利，还有多项专利正在申请中。

在线支持社区



访问ADI在线支持社区，中文技术论坛

与ADI技术专家互动。提出您的棘手设计问题、浏览常见问题解答，或参与讨论。

请访问ez.analog.com/cn

