



テスト済み回路設計集“Circuits from the Lab™”は共通の設計課題を対象とし、迅速で容易なシステム統合のために製作されました。さらに詳しい情報又は支援は www.analog.com/jp/CN0568 をご覧ください。

接続または参考にしたデバイス

| | | | |
|---------|--|-----------|--|
| HMC8362 | 11.90GHz~18.30GHz のクワッドバンド VCO | HMC8364 | 18.10GHz~26.60GHz のクワッドバンド VCO |
| HMC8074 | クワッドバンド MMIC VCO 8.3~15.2GHz | ADF41513 | 26.5GHz、インテジャー-N / フラクショナル N、PLL シンセサイザ |
| LT3045 | 20V、500mA、超低ノイズ、超高 PSRR のリニア電圧レギュレータ | ADA4625-1 | 36V、18MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFET オペアンプ |
| ADG1604 | 1Ω の RON、±5V、12V、+5V、+3.3V、4:1 マルチプレクサ | | |

高速スイッチング、高性能 PLL およびクワッドバンド VCO 周波数シンセサイザ

評価と設計支援

- ▶ 回路評価用ボード
 - ▶ CN0568 回路評価用ボード (EVAL-CN0568-ARDxZ)
 - ▶ システム・デモンストレーション・プラットフォーム (EVAL-SDP-CK1Z)
- ▶ 設計および統合ファイル
 - ▶ 回路図、PCB レイアウト・データ、部品表、アセンブリ図面、ソフトウェア

回路の機能とその利点

フェーズ・ロック・ループ (PLL) 周波数生成回路は、基本的な FM ブロードキャスト・バンド・レシーバー、デジタル・コミュニケーション、航空宇宙、計測器、レーダー、電子線など、多数の産業やアプリケーションで広く用いられています。PLL は、1MHz 未満の周波数から数 GHz を超える周波数までの無線周波数 (RF) や中間周波数 (IF) を生成するために用いられています。アプリケーション条件の変化の幅が非常に大きいため、PLL の設計と最適化には、消費電力、位相ノイズ、周波数調整範囲、周波数分解能、ロック時間などのパラメータのトレードオフが必要です。

好ましくない性能低下を招くことが多いことを考慮しておく必要がある重要な設計トレードオフの 1 つが、周波数範囲と位相ノイズ性能のトレードオフです。広帯域の電圧制御発振器 (VCO) は、広い範囲の周波数を提供しますが、位相ノイズ性能

能は最善ではありません。反対に、狭帯域 VCO では位相ノイズ性能は向上しますが、調整可能な周波数範囲が犠牲になります。複数の狭帯域 VCO をマルチプレクスして調整可能周波数範囲を広げることが可能ですが、多くの場合、実用的ではありません。各 VCO への電源を切り替えて適切な RF 出力を選択するには複雑な外部回路が必要となるためです。

図 1 に示す回路は、4 つの狭帯域 VCO を 1 つのパッケージに収めた、集積化クワッドバンド VCO を示したものです。この設計の利点は、狭帯域 VCO の優れた位相ノイズ性能の利点を維持しながら、同時に広い動作周波数範囲を提供できる点です。VCO の帯域はオンボードのマルチプレクサ回路で切り替えられます。この回路は、ホストから設定された周波数に基づいて 4 つの VCO の 1 つを選択するものです。

このスイッチング回路は、VCO の帯域を超高速度に切り替えられるよう最適化されており、最低周波数帯域から最高周波数帯域までの全体的なロック時間を減少します。これは、高速周波数ホッピングなどの、広い範囲の周波数にわたって高速のスイッチング時間が必要となるアプリケーションで利点となります。

PLL に備わっている位相再同期機能と位相調整機能は、高精度の位相再現性を必要とするビームフォーミングのようなアプリケーションで有用です。回路は Arduino フォーム・ファクタのプラットフォーム・ボードと互換性があり、また、複数のボードを積み重ねて同じデジタル・インターフェースを共有することができます。

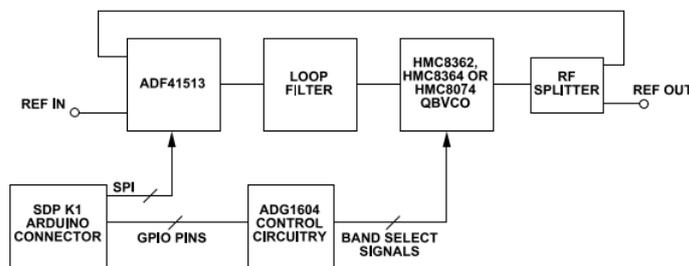


図 1. CN0568 のブロック図

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいは利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は、予告なく変更される場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、それぞれの所有者の財産です。※日本語版資料は REVISION が古い場合があります。最新の内容については、英語版をご参照ください。

回路の説明

PLL シンセサイザ

この回路の PLL シンセサイザには、ADF41513 が選択されています。このデバイスは動作周波数範囲が 1GHz~26.5GHz と極めて広く、3 つのバリエーションのクワッドバンド VCO の周波数範囲をすべてカバーしているためです。フラクショナル・モードの場合は、 Σ - Δ 変調器によってテラヘルツ未満の周波数分解を実現します。また、ADF41513 のノイズ・フロアは、インテグレーション・モードで -235dBc/Hz、フラクショナル・モードで -231dBc/Hz と極めて低いため、最適な位相ノイズ性能を実現できます。

リファレンス入力

EVAL-CN0568-ARDxZ は、REFIN SMA コネクタからの外部印加リファレンス周波数用に設定することも、オンボードの 100MHz 超低位相ノイズ水晶発振器用に設定することもできます。82fs という超低ジッタと -90dBc/Hz という近接位相ノイズを特長としています。デフォルトでは、オンボード水晶発振器オプションで設定されていますが、R8 を取り外し、R28 のフットプリントに 0 Ω の抵抗を挿入することで、外部入力を選択できます。100MHz のリファレンスが必要な事例には、オンボード・リファレンスを使用することを推奨します。

ループ・フィルタ

使用する 3 種のクワッドバンド VCO ではチューニング電圧が 1.0V~13.5V であることが必要ですが、ADF41513 PLL のチャージ・ポンプは 0V~3.3V で動作するため、ゲインを持つアクティブ・ループ・フィルタ回路が必要となります。このループ・フィルタは、各 VCO 帯域の周波数範囲全域で最大限の安定性を持つよう設計されています。ループの帯域幅は約 100kHz、位相マージンは 50° です。チューニング感度（周波数とチューニング電圧の関係での傾き）は選択した VCO 帯域によって異なるため、ループ・フィルタの帯域幅は動作周波数によってわずかに変動します。ループ・フィルタは 100MHz のリファレンス周波数を使用するよう設計されているため、その他のリファレンス周波数が必要な場合は再設計が必要です。ADISimPLL ツールを使用すると、ループ・フィルタの最適なトポロジを決めることができ、シミュレーションモデルを使用して、目的の帯域幅や位相マージンの実現するために必要な部品値を計算できます。

5 次のループ・フィルタ・トポロジを使用すれば、帯域外のロール・オフを増加し、また、シグマ・デルタ・モジュレータのノイズやスプリアスを減少させることができます。このループ・フィルタで選択したオペアンプは、低ノイズの性能を持ちレール to レールで動作できる ADA4625 です。図 2 に、使用したループ・フィルタ構成の回路図を示します。図 3 には、ボード上でのループ・フィルタのフットプリントを示します。

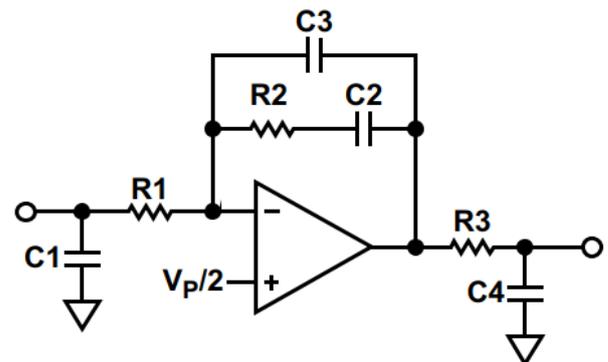


図 2. ループ・フィルタの回路図

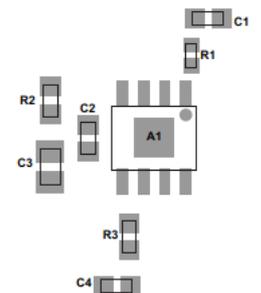


図 3. ループ・フィルタのフットプリント

電圧制御発振器

HMC8074/HMC8362/HMC8364 クワッドバンド VCO は、それぞれ、1 つの LFCSP パッケージ統合された 4 つの独立した狭帯域 VCO コアで構成されています。各コアの選択は、対応するコアに 5V の電源電圧を供給することで行うことができます。所定のタイミングで給電できるのは 1 つのコアのみであるため、出力バッファ・アンプはオーバードライブされません。これらのクワッドバンド VCO は、広帯域 VCO の周波数範囲を備えていますが、同時に、各内部 VCO コアが狭帯域性能を持つため、優れた位相ノイズ性能が維持されます。各製品バリエーションに対し、VCO のチューニング曲線は 4 つの周波数帯すべてを通じて一定です。そのため、すべての帯域に対し 1 つのループ・フィルタを使用できます。これらのクワッドバンド VCO は、バッファ・アンプを含め 75mA (代表値) の低消費電流で、消費電力が問題となるアプリケーションに適しています。これら 3 種のクワッドバンド VCO を合わせると、8.3GHz~26.6GHz の周波数範囲をカバーします。各クワッドバンド VCO の個別の周波数範囲は次のとおりです。

- ▶ HMC8074 : 8.3GHz~15.2GHz
- ▶ HMC8362 : 11.9GHz~18.3GHz
- ▶ HMC8364 : 18.1GHz~26.6GHz

回路の説明

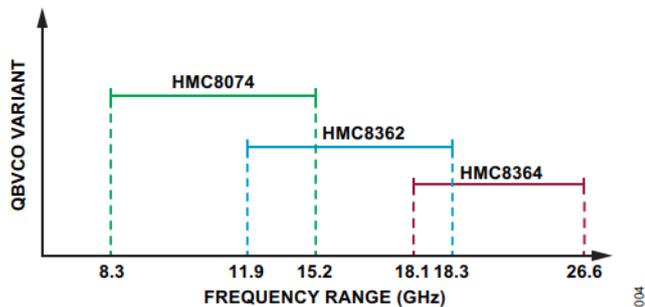


図 4. クワッドバンド VCO バリエーションの周波数範囲

HMC8364 は、ADF41513 の最大周波数である 26.5GHz まで動作できますが、EVAL-CN0568-ARDxZ の動作範囲は 24GHz に制限されています。詳細については、[周波数感度](#)のセクションで説明します。

RF スプリッタ

超広帯域幅 (1.8GHz~28GHz) の 1:2 RF スプリッタが、VCO 出力を CN0568 RF 出力ポートと PLL RF 帰還パスに分割します。このスプリッタが選択された主な理由は、動作範囲が 2GHz~26.5GHz と広帯域幅であることです。このことは、このスプリッタがクワッドバンド VCO の 3つのバリエーションの周波数範囲全域で使用できることを意味します。EP2K1+は、4x4mm という小型フットプリントで 2.5W という高電力処理能力も有しています。

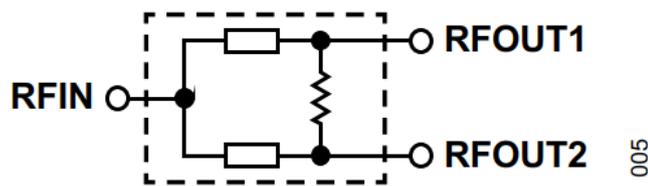


図 5. RF スプリッタの簡略化した回路図

挿入損失は、スプリッタの周波数範囲全域で異なり、代表値は、2GHz で 0.8dB、26.5GHz で 2.4dB です。この挿入損失にスプリッタの 3dB の損失を加えると、特定の周波数でスプリッタによって生じる信号の損失が求まります。動作周波数の高いバリエーションである HMC8364 ボードでは、ADF41513 の RF 入力感度が周波数と共に増加するため、挿入損失がロック動作に影響する可能性があります。詳細については、[周波数感度](#)のセクションで説明します。

位相再同期

目的の周波数にロックするとき、リファレンス周波数を基準として位相オフセットが生じる場合があります。位相再同期は ADF41513 の機能の 1つであり、所定の RFOUT 周波数に対しリファレンスから一定の位相オフセットを生成するものです。これは、ビームフォーミングなどの位相が問題となるアプリケーションでは、重要な機能です。

ユーザは、最初に位相再同期をイネーブルした後、動作周波数での位相オフセットを選択します。周波数に変化し、その後元の周波数に戻る場合は、元の位相オフセットが維持されます。

位相再同期をイネーブルにすると、内部タイマーが次式で与えられる t_{SYNC} の間隔で同期信号を生成します。

$$t_{SYNC} = CLK1 \times CLK2 \times t_{PFD} \quad (1)$$

CLK1 および CLK2 は ADF41513 のレジスタ・ビットフィールドで、アプリケーション・ソフトウェア内で設定されます。これらは、 t_{SYNC} が PLL の最も厳しいロック時間より大きな値となるように設定し、位相再同期が PLL のセトリング・トランジェントの最後のサイクル・スリップで確実に発生するようにします。なお、位相再同期を使用する場合、インテジャー・モードの動作の場合でもシグマ・デルタ・モジュレータをイネーブルする必要がありますに注意してください。

位相調整

位相は、位相値のビットフィールドを使用してどの周波数でも手動によりインクリメントできます。ビットフィールドは CN-0568 アプリケーション・ソフトウェア内でプログラムできます。位相オフセットは次の式に従って生成されます。

$$\frac{Phase\ Value}{4095} \times 360^\circ = Phase\ Offset \quad (2)$$

位相は、ADF41513 のレジスタ 0 に書き込みが行われるごとに、位相オフセット分だけインクリメントできます。位相再同期モードの場合のように、位相調整を行うには、インテジャー・モードで動作する場合でもシグマ・デルタ・モジュレータをイネーブルする必要があります。

周波数感度

ADF41513 の最大入力周波数は 26.5GHz で、HMC8364 クワッドバンド VCO のバリエーションはこれより少し高い 26.6GHz です。ただし、周波数が 24GHz に近くなると、このセクションで説明するように、性能に影響ループがロックできなくなる結果をもたらしかねない要因がいくつか生じます。そのため、回路の仕様は 24GHz の最大動作周波数にとどまっています。24GHz は、室温での動作での仕様です。しかし、温度が上昇すると最大動作周波数は減少する可能性があります。

ロック動作に影響する第一の要因は、HMC8364 VCO の出力電力がバンド 4 の周波数増加に伴って減少することです。これを [図 6](#) のグラフで示します。

回路の説明

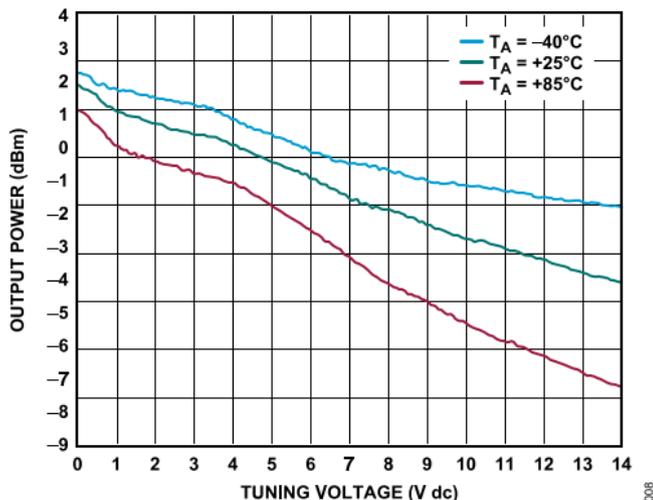


図 6. 各種温度でのバンド 4 に対する HMC8364 の出力電力とチューニング電圧の関係

このように出力電力が減少することは、回路の全電力損失に大きく影響します。23.9GHz~26.6GHz では、最大 6dB の出力電力削減が実現できます。

RF 電力スプリッタの挿入損失も周波数と共に増加します。そのため、動作周波数が高い場合は、更に 1dB の損失が加わり、帰還ループの全体的な損失に影響します。

また、ADF41513 の RFIN の周波数感度も動作周波数と共に増加します。動作周波数が 24GHz を超える場合、この感度が動作にとって重要なものとなります。その他の上述の損失の影響により必要な出力電力を満たすことがより困難になるためです。周波数範囲が狭く周波数が高い場合に挿入損失が小さくなるよう、RF 帰還パターンを再設計できます。ただし、この回路の目的の 1 つは、3 種のクワッドバンド VCO すべてについて最も広い周波数範囲にわたり性能を実証することです。帰還信号の電力を増加するためのもう 1 つの方法は、帰還にアンプを追加することです。これについては、[バリエーション回路](#)のセクションで説明します。

制御回路

アプリケーション・ソフトウェアで選択した周波数に基づいて様々な VCO 帯域を選択するには、制御回路を使用します。目的の周波数に基づいて、GPIO 信号を SDP-K1 Arduino コネクタからルーティングし帯域を選択します。これらの GPIO 制御ロジック信号には、CN0568 製品ページで提供されているカスタム・ファームウェアが書き込まれています。カスタム・ファームウェアのロードについての詳細は、[回路の評価とテスト](#)のセクションを参照してください。

電圧制御発振器の帯域選択回路における主要コンポーネントの 1 つが、ADG1604 4:1 マルチプレクサです。これは、LT3045 レギュレータからマルチプレクサの 4 個のスイッチのいずれかを通じて、対応する VCO 帯域の電源に +5V の電圧を供給するものです。マルチプレクサを制御回路で使用することにより、一度

に 1 つの VCO コアのみ給電でき、VCO への損傷を回避することができます。すべての制御信号には、フィルタリング用のインダクタとコンデンサがあり、ノイズや干渉が発生する可能性を低減できます。図 7 に制御回路の一例の簡略化した回路図を示します（制御回路を含むボードの完全な回路図は、[CN0568 Design Support Package](#) にあります）。

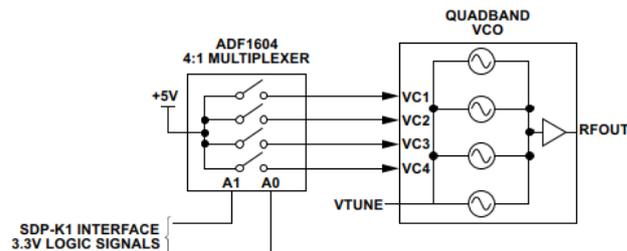


図 7. マルチプレクサを使用した VCO 帯域の選択

VCO 内蔵出力バッファは、別の SDP-K1 GPIO 信号で制御される単極双投 (SPDT) スイッチを通じてパワーアップおよびパワーダウンが行われます。デフォルトでは、この信号は、アプリケーション・ソフトウェアによって接続が確立された後に、ハイを維持します。

周波数更新シーケンス

ADF41513 の周波数制御レジスタは、ダブル・バッファ化されています。つまり、RF 出力周波数を変更するには、2 つのイベントが生じる必要があります。まず、周波数制御ワード・レジスタを新しい目標周波数に応じて更新する必要があります。次に、周波数変更を開始するために、レジスタ 0 に書き込みを行います。アプリケーション・ソフトウェアのフロント・パネルで周波数が更新されるたびに、レジスタ 0 の書き込みを含め合計 4 個のレジスタに書き込みが行われます。これらのレジスタへの書き込みは、レジスタ 6、レジスタ 3、レジスタ 1、レジスタ 0 の順で行います。

現在の周波数に異なる VCO 帯域を使用するよう周波数が更新される場合は、図 8 に示すように、レジスタ書き込み後に GPIO 制御信号が更新されます。

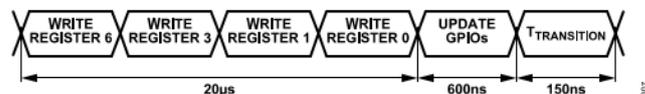


図 8. 周波数更新シーケンス

レジスタ 0 が更新されてから約 600ns 後に GPIO が更新されます。遷移時間は、GPIO のアドレス・ビットが変更されてから、対応する出力スイッチがマルチプレクスされるまでの遅延時間です。ADG1604 4:1 マルチプレクサの遷移時間は通常 150ns です。

電源レギュレーション

EVAL-CN0568-ARDxZ は、オンボード SMA コネクタに印加される 2 つの外部電源によって給電します。印加電圧は V+SMA に +25V、J1 に 6V です。ADF41513 の電源は、EV-ADF41513SDxZ 評価用ボードのデフォルトの電源グループ分けに従ってグループ分けされています。更に多くの電源ピンを組み合わせるとレギュレータの数を減らすと、出力周波数スペクトルに不要なスプリアスが生じる可能性があります。

回路の説明

+6V の電源を J1 に適用することで、4 つのオンボード LT3045 LDO レギュレータに入力電圧を供給できます。LT3045 レギュレータが選択されたのは、超低ノイズ性能を備え、500mA の電流出力能力があるためです。これらのレギュレータが、ADF41513 のすべての+3.3V 電源とクワッドバンド VCO の+5V 電源、および水晶発振器リファレンスに電力を供給します。各レギュレー

タの出力電圧設定は、SET ピンの RSET 抵抗を適宜設定することで行います。詳細については LT3045 のデータシートを参照してください。

+25V の電源は、V+SMA を通じて外部電源からアクティブ・ループ・フィルタ電源に直接適用されます。複数のデカップリング・コンデンサが電源パスに配置され、外部ノイズによって電源の品質が低下するのを防止します。

バリエーション回路

HMC8364 クワッドバンド VCO バリエーションの 24GHz を超える周波数での出力電力の低下を補償するため、RFOUT 信号の後段にアンプを追加できます。この増幅された信号は、その後 ADF41513 の RFIN ポートへの帰還信号として使用され、動作範囲を最大周波数 26.5GHz に拡張します。図 9 に、HMC962 LNA と RFOUT ポートを接続して位相ノイズの結果を集めたものを示します。比較のため、LNA のないデフォルト構成でのデータを重ねてあります。

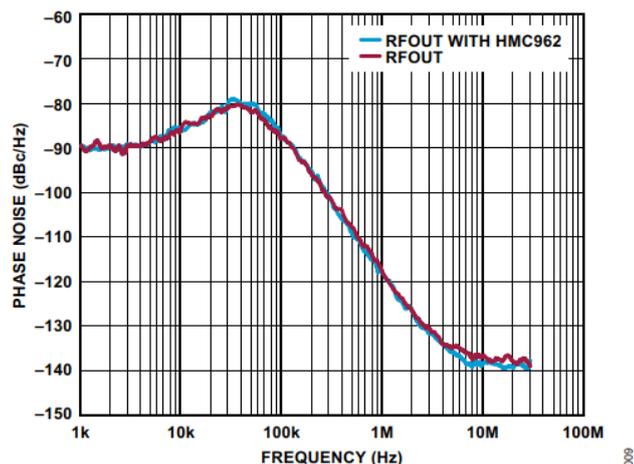


図 9. HMC962 を RFOUT に接続した場合としない場合での位相ノイズの比較

図 9 に示すように、HMC962 を出力に置いた場合でも位相ノイズの悪化が生じません。24GHz では、アンプのゲインは約 12.5dB です。この場合、アンプ入力の電力レベルは、-7.4dBm でした。出力には 5.23dBm の電力レベルが測定されました。これは、24GHz での ADF41513 の最大感度レベルと最小感度レベルの間にあるため、最適な電力レベルです。ADF41513 の感度レベルの詳細については、データシートを参照してください。

回路の評価とテスト

EVAL-CN0568-ARDxZ ボードは、CN0568 専用ファームウェアを実行する SDP-K1 コントローラ・ボードを介して、ホストとインターフェース接続します。3.3V ロジックを使用するその他の Arduino 互換インターフェース・ボードも使用できますが、ファームウェアの開発が必要となります。デモ・ソフトウェアのインストール時に供給されたカスタム・ファームウェア・ファイルは、SDP-K1 コントローラ・ボードの最初の接続後に読み込まれます。これは、ソフトウェア・パッケージに含まれている hex ファイルを SDP-K1 の駆動場所にコピーすることで行われます。

必要な装置

- ▶ EVAL-CN0568-ARDxZ 評価用ボード
- ▶ EVAL-SDP-CK1Z コントローラ・ボード
- ▶ Windows 7 以降を実行する PC またはラップトップ
- ▶ 適切な周波数測定レンジを持つスペクトラム・アナライザまたは位相ノイズ・アナライザ
- ▶ バナナプラグ-SMA 電源ケーブル 2 本
- ▶ 2.92mm コネクタ付き 50Ω RF/マイクロ波ケーブル 1 本
- ▶ +25V および+6V の電圧出力機能を持つデュアル電源

手順

このセクションでは、EVAL-CN0568-ARDxZ の任意のバリエーションをセットアップして RFOUT ポートに一定の周波数を出力するための、一般的な手順を説明します。手順の詳細については、EVAL-CN0568-ARDxZ ユーザ・ガイドを参照してください。

1. 電源がオフであることを確認します。図 10 に示すように評価用ボードをセットアップします。
 - a. EVAL-CN0568-ARDxZ を SDP-K1 コントローラ・ボードに組み込みます。
 - b. USB ケーブルを介してホストの PC/ラップトップを SDP-K1 インターフェースに接続します。
 - c. +6V (電流制限値 = 200mA) を J1、+25V (電流制限値 = 20mA) を V+SMA に接続します。
 - d. 50Ω の RF ケーブルをスペクトラム・アナライザまたは位相ノイズ・アナライザに接続します。
2. 電源を両方ともオンにします。
3. CN0568 ソフトウェアを開き、該当のバリエーションを選択します。[Connect] ボタンを押し、デバイスの初期化を行います。
4. 周波数を動作範囲内で選択し、[Update Frequency] を選択します。
5. 選択した周波数がスペクトラム・アナライザに現れます。

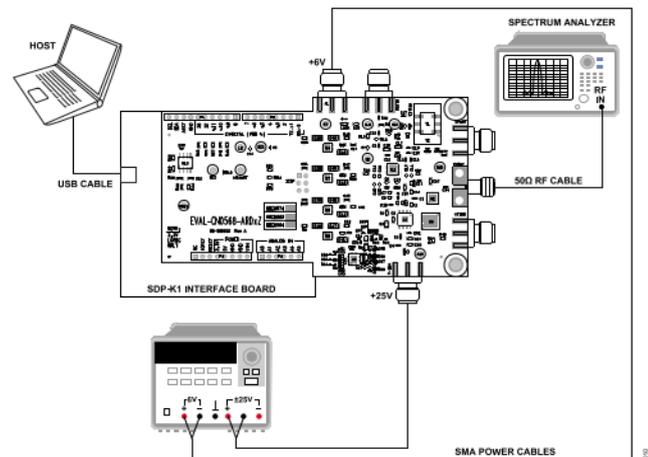


図 10. テスト・セットアップ

結果

HMC8362 の 4 つの帯域の中心周波数を用いて位相ノイズの結果のグラフが収集されます。図 11 にこの位相ノイズのグラフを重ね合わせて示します。

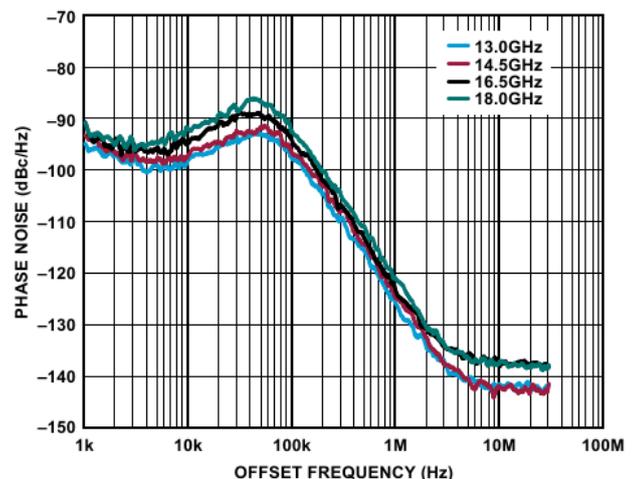


図 11. EVAL-CN0568-ARD2Z の位相ノイズ

結果のデータ収集は、室温動作でループ帯域幅が 100kHz のデフォルトのオンボード・ループ・フィルタ設定で行いました。EVAL-CN0568-ARD2Z で、回路の測定されたロック時間も、表 1 に示します。

回路の評価とテスト

表 1. EVAL-CN0568-ARD2Z の測定されたロック時間

| Band Start/Stop | Start Freq. (GHz) | Stop Freq. (GHz) | Lock time (μ s) |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Band 1 - Band 2 | 13 | 14.5 | 53.1 |
| Band 1 - Band 3 | 13 | 16.5 | 28.5 |
| Band 1 - Band 4 | 13 | 18 | 49 |
| Band 2 - Band 1 | 14.5 | 13 | 55 |
| Band 2 - Band 3 | 14.5 | 16.5 | 56.7 |
| Band 2 - Band 4 | 14.5 | 18 | 36.5 |
| Band 3 - Band 1 | 16.5 | 13 | 35.8 |
| Band 3 - Band 2 | 16.5 | 14.5 | 54 |
| Band 3 - Band 4 | 16.5 | 18 | 57.1 |
| Band 4 - Band 1 | 18 | 13 | 47 |
| Band 4 - Band 2 | 18 | 14.5 | 32 |
| Band 4 - Band 3 | 18 | 16.5 | 50.2 |

これらの測定されたロック時間について、周波数がストップ周波数の ± 10 kHz に達し、この閾値からその後は外れることがなくなることをロックの基準としました。ADISimPLL を使用し、

シミュレーションされたロック時間がこれらの測定結果に近いものであることが確認されています。

更に詳しい資料

CN0568 設計サポート・パッケージ:

EVAL-CN0568-ARDxZ ユーザ・ガイド

SDP-K1 ユーザ・ガイド

データシートと評価用ボード

HMC8362 データシート

HMC8364 データシート

HMC8362 および HMC8364 評価用ボード

HMC8074 データシート

HMC8074 評価用ボード

ADF41513 データシート

ADF41513 評価用ボード

LT3045 データシート

DC2491A LT3045 デモ・ボード

ADA4625-1 データシート

ADA4625-1 評価用ボード

ADG1604 データシート

ADG1604 評価用ボード

改訂履歴

10 /21 —Revision 0 0: Initial Version



ESDに関する注意

ESD（静電放電）の影響を受けやすいデバイスです。電荷を帯びたデバイスや回路ボードは、検知されないまま放電することがあります。本製品は当社独自の特許技術である ESD 保護回路を内蔵してはいますが、デバイスが高エネルギーの静電放電を被った場合、損傷を生じる可能性があります。したがって、性能劣化や機能低下を防止するため、ESD に対する適切な予防措置を講じることをお勧めします。

「Circuits from the Lab/実用回路集」はアナログ・デバイセズ社製品専用で作られており、アナログ・デバイセズ社またはそのライセンスの供与者の知的所有物です。お客さまは製品設計で「Circuits from the Lab/実用回路集」を使用することはできませんが、その回路例を利用もしくは適用したことにより、特許権またはその他の知的所有権もとの暗示的許可、またはその他の方法でのライセンスを許諾するものではありません。アナログ・デバイセズ社の提供する情報は正確でかつ信頼できるものであることを期しています。しかし、「Circuits from the Lab/実用回路集」は現状のまま、かつ商品性、非侵害性、特定目的との適合性の暗示的保証を含むがこれに限定されないいかなる種類の明示的、暗示的、法的な保証なしで供給されるものであり、アナログ・デバイセズ社はその利用に関して、あるいは利用によって生じる第三者の特許権もしくはその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。アナログ・デバイセズ社はいつでも予告なく「Circuits from the Lab/実用回路集」を変更する権利を留保しますが、それを行う義務はありません。商標および登録商標は各社の所有に属します。

©2021-2021 Analog Devices, Inc. All rights reserved. 商標および登録商標は各社の所有に属します。